**கணக்கீடு**

i) **முன்னோக்கு மின்தடை** $R_F$ =

ii) **வளைவுப்புள்ளி மின்னழுத்த வேறுபாடு** =

iii) **சென்னார் டையோடின் முறிவு மின்னழுத்த வேறுபாடு** =

**முடிவு**

**சென்னார் டையோடின் மின்னழுத்த வேறுபாடு மற்றும் மின்னோட்டம் இடையேயான பண்பு வரைகோடுகள் வரையப்பட்டன.**

i) **சென்னார் டையோடின் முன்னோக்குச் சார்பு மின்தடை** $R_F$ = _____ $\Omega$

ii) **சென்னார் டையோடின் வளைவுப் புள்ளி மின்னழுத்த வேறுபாடு** = _____ $V$

iii) **சென்னார் டையோடின் முறிவு மின்னழுத்த வேறுபாடு** $V_Z$ =_____ $V$

செய்முறை குறிப்புகள்

- $DC$ மின்மூலத்தின் மின்னழுத்த வேறுபாடானது குறிப்பிட்ட நெடுக்கங்களில் மட்டுமே முன்னோக்குச் சார்பிலும் $(0 - 2V)$, பின்னோக்குச் சார்பிலும் $(0 - 15V)$ அதிகரிக்கப் படவேண்டும்.
- மேற்குறிய நெடுக்கத்திற்கு மாறாக, மின்னழுத்த வேறுபாடுகள் அதிகரித்தால் மின்தடை அல்லது டையோடு பாதிப்படையும்.
- முன்னோக்குச் சார்பில், சென்னார் டையோடானது $PN$ சந்தி டையோடைப் போலவே செயல்படும். ஆகவே முன்னோக்குச் சார்பு பண்பு வரைகோடுகள் இரண்டிற்கும் ஒரே மாதிரியாக அமையும்.
- $PN$ சந்தி டையோடைப் போல் அல்லாமல், சென்னார் டையோடின் பின்னோக்குச் சார்பு மின்னோட்டம் மிக அதிகமாக இருப்பதால், மில்லி அம்மீட்டர் மூலமே அளவிடப்படும்.



12th Physics_Vol-1_Pratical_Tamil Medium.indd 311 23-12-2022 17:23:31